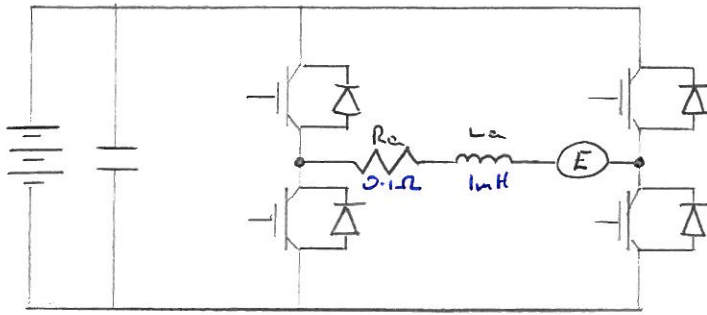


Power Electronics, Drives, Energy Conversion

Power Electronics - Problem 11



$$k = 0.07 \text{ V/rad/s}$$

$$V_d = 12 \text{ Vdc}$$

$$f_{sw} = 20 \text{ kHz}$$

$$V_{tri} = 5 \text{ V}$$

$$\omega = 78.54 \text{ rad/s}$$

$$T = -0.7 \text{ Nm}$$

$$\begin{aligned} \text{i) a) } V_{cb} &= E + I_a R_e \\ &= k\omega + \frac{T}{k} R_e \\ &= 4.498 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\text{b) i) } d = \frac{V_{cb}}{V} = 0.375$$

$$\text{ii) } d_A = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}d = 0.6875$$

$$\text{iii) } d_B = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}d = 0.3125$$

$$\begin{aligned} \text{c) } V_c &= dV_{tri} \\ &= 1.875 \text{ V} \end{aligned}$$


$$\begin{aligned} \text{d) } \Delta I_{p-p} &= \frac{V_L d T_{sw}}{2L_a} = \frac{(V - V_{cb})d}{2f_{sw} L_a} \\ &= 0.070 \text{ A} = 70 \text{ mA} \end{aligned}$$

$$\text{ii) } I_{Qu(rms)} = \sqrt{d} I_a = 8.29 \text{ A}$$

$$I_{Qr(rms)} = \sqrt{1-d} I_a = 5.59 \text{ A}$$

Power Electronics, Drives, Energy Conversion

Power Electronics - Problem 12

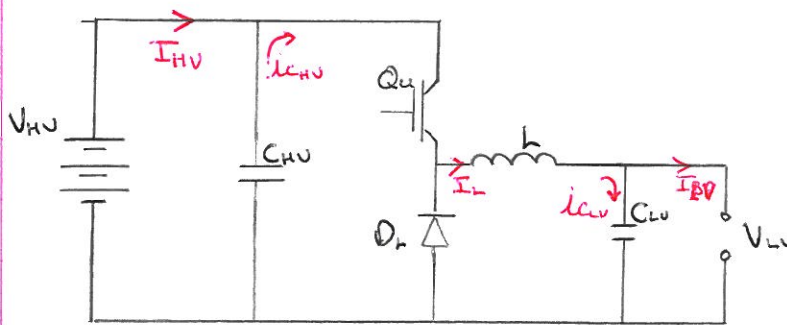

$$P = 20 \text{ kW, assume } \eta = 100\%$$

$$L = 435 \mu\text{H} \quad f_{sw} = 10 \text{ kHz}$$

$$d_u = \frac{V_{LV}}{V_{HV}} = 0.4$$

$$i) \quad \Delta I_{p-p} = \frac{(V_{HV} - V_{LV}) d_u}{f L_a} = 27.59 \text{ A}$$

$$I_{LV} = \frac{20000}{200} = 100 \text{ A}$$

$$i_L = i_{c_{BP}} = \frac{\Delta I_{p-p}}{\sqrt{12}} = 7.96 \text{ A}$$

$$I_L = \sqrt{100^2 + 7.96^2} = 100.3 \text{ A}$$

$$I_{Q_U(rms)} = \sqrt{d} I_L = 63.44 \text{ A}$$

$$I_{Q_U(ave)} = d I_L = 40.12 \text{ A}$$

$$I_{D_U(rms)} = \sqrt{(1-d)} I_L = 77.7 \text{ A}$$

$$I_{D_U(ave)} = (1-d) I_L = 60.18 \text{ A}$$


$$ii) a) \quad P = V_{CE} I_{Q_{AVE}} + R_{CE} I_{Q_{rms}}^2 = 140 \text{ W}$$

$$b) \quad P = V_F I_{D_{AVE}} + R_{CE} I_{D_{rms}}^2 = 120 \text{ W}$$

$$i_{CHV} = \sqrt{I_{Q_{rms}}^2 - I_{Q_{AVE}}^2} = 49.14 \text{ A}$$

Power Electronics, Drives, Energy Conversion

Power Electronics - Problem 13

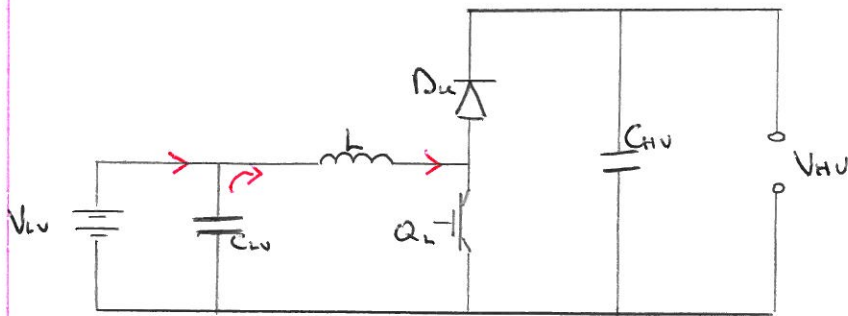

$$\frac{V_O}{V_L} = \frac{1}{1-D_L} \Rightarrow D_L = 0.6$$

$$\Delta I_{P-P} = \frac{(V_{HV} - V_{LV})(1-D_L)}{fL\alpha}$$

$$= 27.59A$$

$$i_{CLV} = \frac{\Delta I_{P-P}}{\sqrt{12}} = 7.96A$$

$$I_O = \frac{20kW}{500V} = 40A$$

$$I_i = \frac{20kW}{200V} = 100A$$

$$I_{Lrms} = \sqrt{100^2 + 7.96^2} = 100.3A$$

$$I_{DURms} = \sqrt{1-d_L} I_{Lrms} = 63.44A$$

$$I_{DUAvg} = (1-d_L) I_{Lrms} = 40.12A$$

$$I_{QLrms} = \sqrt{d_L} I_{Lrms} = 77.7A$$


$$I_{QLAvg} = d_L I_{Lrms} = 60.18A$$

$$a) P_{IGBT} = V_{CE} I_{DAvg} + R_{CE} I_{Drms}^2 = 210W$$

$$P_{IGBT} = V_F I_{DAvg} + R_{CE} I_{Drms}^2 = 80W$$

Power Electronics, Drives, Energy Conversion

Power Electronics - Problem 14

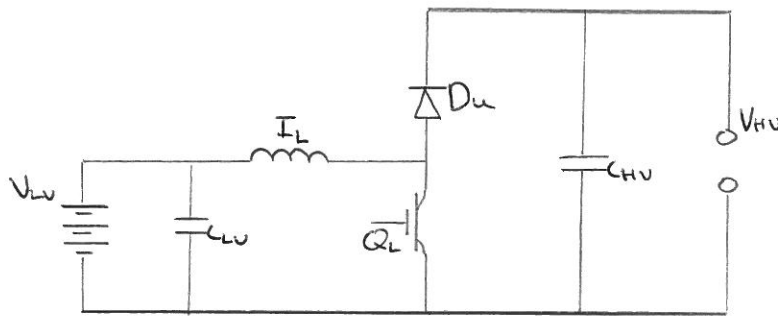

$$P = 10 \text{ kW}$$

$$\frac{V_o}{V_L} = \frac{1}{1-D_L} \Rightarrow 0.6 = D_L$$

$$I_i = \frac{10 \text{ kW}}{200 \text{ V}} = 50 \text{ A}$$

$$I_o = \frac{10 \text{ kW}}{500 \text{ V}} = 20 \text{ A}$$

$$\Delta I_{p-p} = \frac{(V_{HV} - V_{LV})(1-D_L)}{f L_a} = 27.59 \text{ A}$$

$$i_L = i_{C_{LV}} = \frac{\Delta I_{p-p}}{\sqrt{12}} = 7.96 \text{ A}$$

$$I_L = \sqrt{I_i^2 + i_{C_{LV}}^2} = 50.63 \text{ A}$$

$$I_{D_u(rms)} = \sqrt{1-d_L} I_L = 32.02 \text{ A}$$

$$I_{D_u(AVG)} = (1-d_L) I_L = 20.25 \text{ A}$$

$$I_{Q_L(rms)} = \sqrt{d_L} I_L = 39.22 \text{ A}$$

$$I_{Q_L(AVG)} = d_L I_L = 30.38 \text{ A}$$


$$i_{C_{HV}} = \sqrt{I_{D_{rms}}^2 - I_o^2} = 24.8 \text{ A}$$

$$P_{GBT} = V_{CE} I_{Q_{AVG}} + R_{CE} I_{Q_{rms}}^2 = 91.3 \text{ W}$$

$$P_o = V_F I_{D_{AVG}} + R_{CE} I_{D_{rms}}^2 = 35.5 \text{ W}$$

Power Electronics, Drives, Energy Conversion

Power Electronics - Problem 15

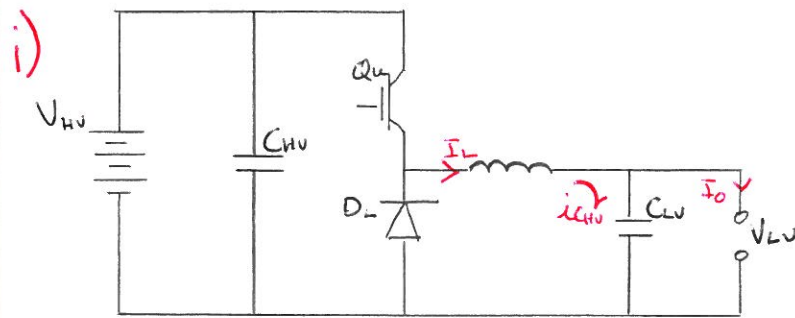

$$V_{HV} = 3.3V, V_{LV} = 1.85V$$

$$I_O = 60mA$$

$$f_{sw} = 500kHz$$

$$P = V_{LV} I_O = 0.111W$$

$$I_i = 33.64mA$$

ii) $\frac{V_O}{V_i} = d = 0.56$

iv) $\Delta V = \frac{\Delta Q}{C}$

iii) $\Delta I_{p-p} = \frac{(V_{HV} - V_{LV}) d T_s}{L_a}$

$$C = \frac{1}{2\Delta V} \frac{\Delta I_{p-p}}{2} \frac{T_s}{2}$$

$$L_a = \frac{(1.45)(0.56)}{(0.012)(5 \times 10^5)}$$

$$= 135\mu H$$

$$= 81nF$$

v) $i_{CLV} = \sqrt{I_O^2 + \frac{\Delta I_{p-p}^2}{12}}$

$$i_{CLV} = 3.46mA$$

$$I_{Lrms} = \sqrt{I_O^2 + i_{CLV}^2}$$

$$= 60.1mA$$

$$I_{Drms} = 39.87mA$$

$$I_{DAVG} = 26.44mA$$

$$I_{Qrms} = \sqrt{d} I_{Lrms}$$

$$= 44.975mA$$

$$I_{CHV} = \sqrt{I_{Qrms}^2 - I_i^2}$$

$$= 29.85mA$$

vi) $P_{mos} = I_{Qrms}^2 R_{dson} = 1mW$


$$P_D = V_{KNEE} I_{DAVG} + R_{SLOPE} I_{Drms}^2 = 10.73mW$$

vii) $P_{mosL} = I_{QLrms}^2 R_{dson} = 0.8mW$

$$\Delta P = 9.93mW$$

Power Electronics, Drives, Energy Conversion

Power Electronics - Problem 16

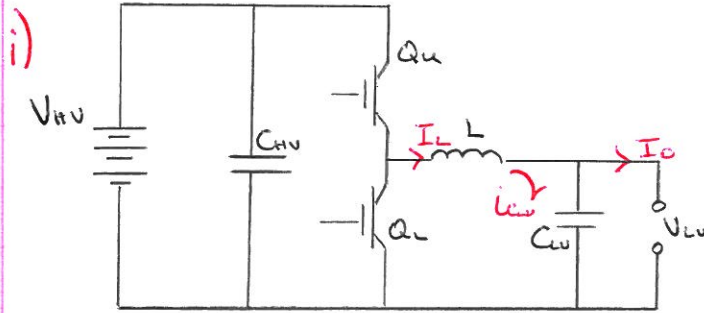

$$V_i = 3.3V, V_o = 1V \pm 1\%$$

$$I_o = 50mA$$

$$f_{sw} = 1MHz$$

$$P = V_o I_o = 50mW$$

$$I_i = 15.15mA$$

ii) $\Delta I_{p-p} = \frac{(V_{HV} - V_{LU})d}{f_{sw} L_a}$ $d = 0.303$

$$L_a = \frac{(2.3)(0.303)}{(10 \times 10^{-3})(1 \times 10^6)}$$

$$L_a = 69.7 \mu H$$

iii) $\Delta V = \frac{\Delta Q}{C} \Rightarrow C = \frac{1}{2\Delta V} \frac{\Delta I_{p-p}}{2} \frac{T_s}{2}$

$$C = 62nF$$

iv) $i_{C_U} = \frac{\Delta I_{p-p}}{\sqrt{12}} = 2.89mA$

$$I_{Lrms} = \sqrt{I_o^2 + i_{C_U}^2}$$

$$= 50.08mA$$

$$I_{Qrms} = \sqrt{d} I_L = 27.57mA$$

$$I_{Qavg} = d I_L = 15.18mA$$

$$I_{Qrms} = \sqrt{1-d} I_L = 41.81mA$$

$$I_{Qavg} = (1-d) I_L = 34.9mA$$

$$I_{C_U} = \sqrt{I_{Qrms}^2 - I_i^2}$$

$$= 23mA$$


v) $P_{au} = R_{dson} I_{Qrms}^2 = 0.38mW$

$$P_{al} = R_{dson} I_{Lrms}^2 = 0.87mW$$

$$P_{TOTAL} = 1.25mW$$

Power Electronics, Drives, Energy Conversion

Power Electronics - Problem 17

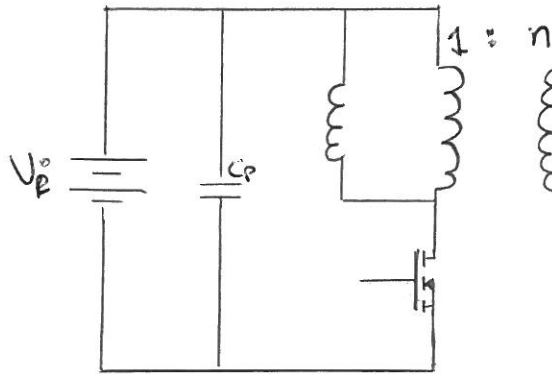

$$V_i = 30V \quad N_1 = 30$$

$$V_o = 9V \quad N_2 = 15$$

$$L_{s1} = 50\mu H$$

$$f_{sw} = 200kHz$$

$$P = 27W$$

$$\frac{V_o}{V_i} = n \frac{d}{1-d} \Rightarrow 1-d = \left(n \frac{V_i}{V_o}\right) d$$

$$d = \frac{1}{1 + n \frac{V_i}{V_o}} = 0.375$$

d


$$\Delta I_{pp} = \frac{V_i d}{fL} = 1.125A$$

$$I_i = \frac{P}{V_i} = 0.9A$$

$$I_{Q_{avg}} = \frac{I_i}{d} = 2.4A$$

$$I_{Q_{min}} = 1.8375A$$

$$I_{Q_{max}} = 2.9625A$$

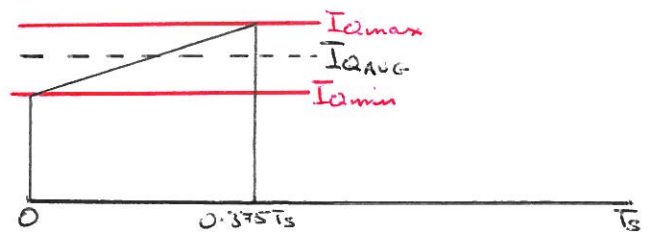

1-d


$$I_o = \frac{P}{V_o} = 3A$$

$$I_{D_{avg}} = \frac{I_o}{1-d} = 4.8A$$

$$I_{D_{min}} = \frac{N_1}{N_2} I_{Q_{min}} = 3.675A$$

$$I_{D_{max}} = \frac{N_1}{N_2} I_{Q_{max}} = 5.925A$$

$$\Delta I_{D_{pp}} = 2.25A$$

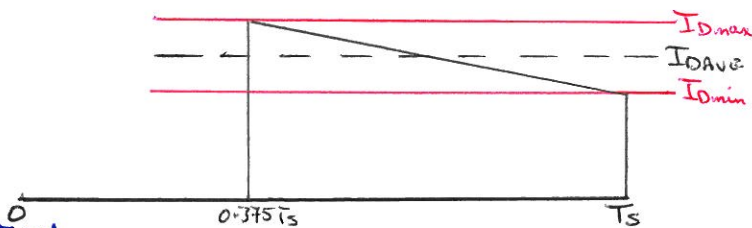


CCM @ $I_{D_{min}} = I_{Q_{min}} = 0$

$$I_{Q_{avg}} = \frac{\Delta I_{pp}}{2} = 0.5625A$$

$$I_i = d I_{Q_{avg}} = 0.211A$$


$$P = V_i I_i = 6.33W$$

$$V_{sw} = V_i + \frac{V_o}{n} = 48V$$

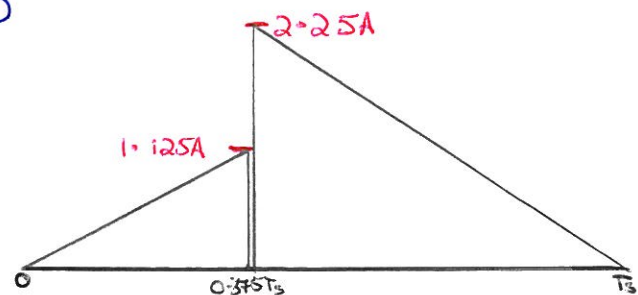

Power Electronics, Drives, Energy Conversion

Power Electronics - Problem 18

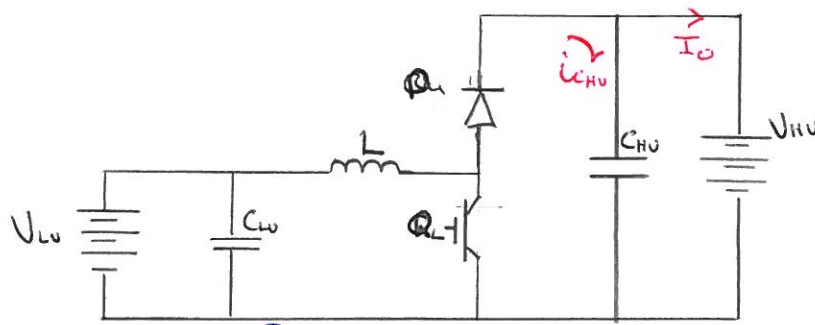

$$\frac{V_o}{V_i} = \frac{1}{1-d_L}$$

$$d_L = 0.557$$

$$L = 245 \mu\text{H}$$

$$f_{sw} = 10 \text{ kHz}$$

$$P = 30 \text{ kW}$$

$$I_L = \frac{P}{V_i} = 104.167 \text{ A}$$

$$\Delta I_{p-p} = \frac{(V_{HV} - V_{LV})(1-d)}{f L a}$$

$$= 65.46 \text{ A}$$

$$i_{cL} = \frac{\Delta I_{p-p}}{\sqrt{12}} = 18.9 \text{ A}$$

$$I_{Lrms} = \sqrt{I_L^2 + i_{cL}^2} = 105.87 \text{ A}$$

$$I_{Qrms} = \sqrt{d} I_L = 79.01 \text{ A}$$

$$I_{Qavg} = d I_L = 58.97 \text{ A}$$

$$I_{Drms} = \sqrt{1-d} I_L = 70.47 \text{ A}$$

$$I_{Davg} = (1-d) I_L = 46.9 \text{ A}$$


$$i_{cHV} = \sqrt{I_{Drms}^2 - I_O^2} = 53.2 \text{ A}$$

$$P_Q = V_{CE} I_{Qavg} + R_{CE} I_{Qrms}^2 = 210 \text{ W}$$

$$P_D = V_F I_{Davg} + R_{CE} I_{Drms}^2 = ~~210~~ 94.13 \text{ W}$$

Power Electronics, Drives, Energy Conversion

Power Electronics - Problem 20

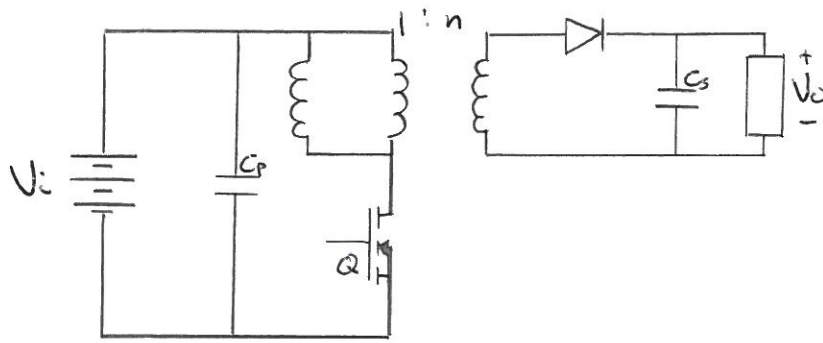

$$V_i = 400V$$

$$V_o = 12V$$

$$P_o = 20-60W$$

$$f_s = 40kHz$$


$$d \leq 0.45$$

CCM: $I_{pmin} = I_{smin} = 0$

$$\frac{V_o}{V_i} = n \frac{d}{1-d} \Rightarrow d = \frac{V_o}{V_o + nV_i} \text{ or } n = \left(\frac{V_o}{V_i}\right) \left(\frac{1-d}{d}\right)$$

$$\cancel{n = 0.043} \quad n = 0.036$$

$$\Delta I_{p-p} = \frac{V_i d T_s}{L}$$

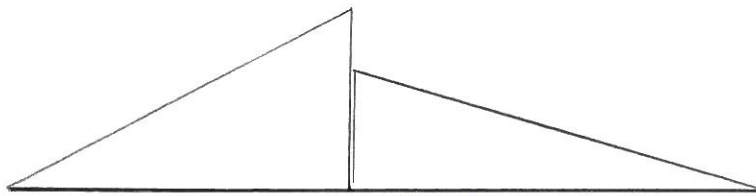

$$\Delta I_{p-p} = 2 \frac{50mA}{0.45}$$

$$= 0.222A$$

$$L = \frac{V_i d T_s}{\Delta I_{p-p}} = 20.3mH$$

$$I_{QAVG} = \frac{\Delta I_{p-p}}{2} = I_i \cdot d$$

$$I_i = \frac{P}{V_i} = \frac{20}{400} = 0.05A$$

Power Electronics, Drives, Energy Conversion

Power Electronics - Problem 21

$$n = 1$$

$$V_o = 12V$$

$$V_i = 12-24V$$

$$P_L = 6-60W$$

$$f_{sw} = 2 \times 10^5 \text{ Hz}$$

$$L = \frac{V_i d}{f \Delta I_{p-p}}$$

$$\text{C.C.M.} \Rightarrow I_{pmin} = 0 = I_{smin}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = n \frac{d}{1-d} \Rightarrow d = \frac{V_o}{V_o + n V_i} = 0.5$$

$$I_{Q_{avg}} = \frac{\Delta I_{p-p}}{2} = \frac{I_i}{d}$$

$$\cancel{I_i} = \frac{P_L}{V_i} = 5A$$

$$I_{Q_{avg}} = 10A$$

$$\Delta I_{p-p} = 20A$$

$$L = \frac{12 \cdot 0.5}{4 \times 10^5}$$

$$= 1.5 \mu H$$