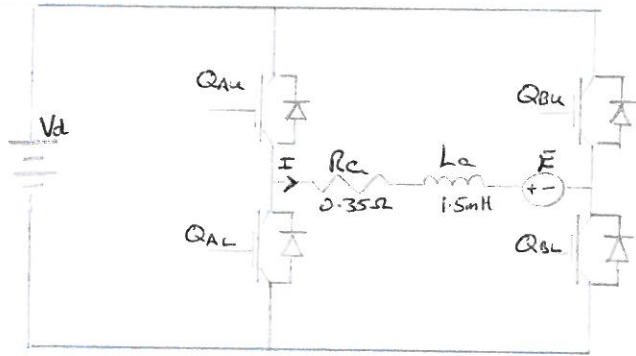


7. i)



$$\omega = 50\pi \text{ rad/s}^{-1}$$

$$E = 78.54 \text{ V}$$

$$T = 10 \text{ Nm}$$

$$I = 20 \text{ A}$$

$$f_{sw} = 25 \text{ kHz}$$

ii)

$$\begin{aligned} \text{c) } V_{eb} &= E + I_e R_e \\ &= 85.54 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\text{b) } d = \frac{V_{eb}}{V} = 0.428$$


$$d_A = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}d = 0.714$$

$$d_B = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}d = 0.286$$

$$\begin{aligned} \text{c) } V_c &= d V_{cri} \\ &= 1.284 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\text{d) } \Delta I_{Lp-p} = \frac{V_{Ld}}{2f_{sw}L_e} = 0.653 \text{ A}$$


iii)

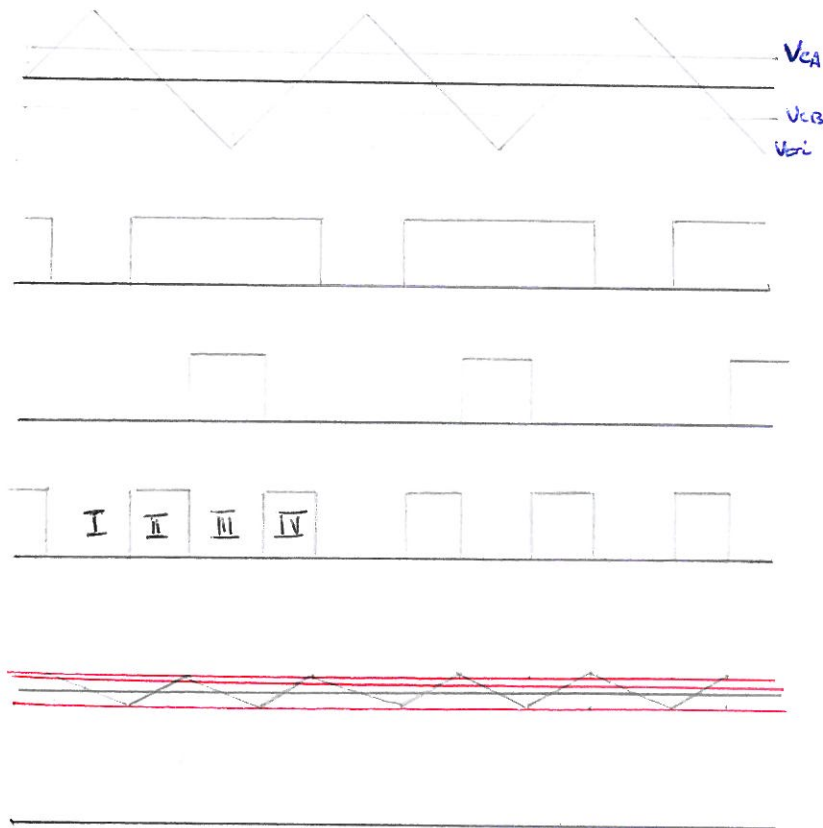

I




II

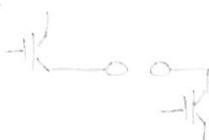


III



IV

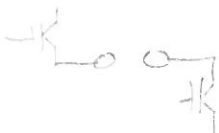

8. i)

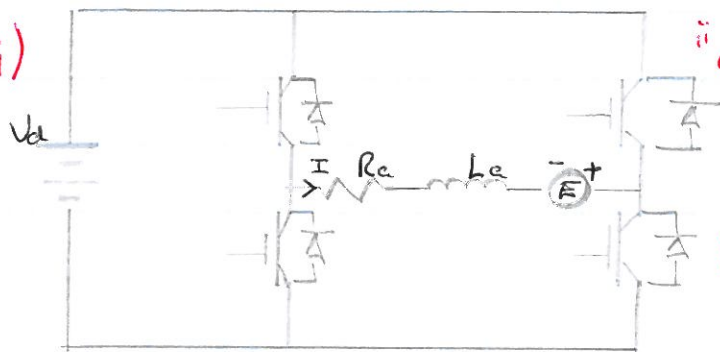

ii) a)  $E = -78.54V$

$-V_{es} = -71.54V$

b)  $d = -0.3577$


$d_A = 0.32115$

$d_B = 0.67885$


c)  $V_c = dV_{tri} = -1.073V$

d)  $\Delta I_{L_{pk-pk}} = \frac{V_L d}{2f_{sw} L}$   
 $= 0.613A$

iii)

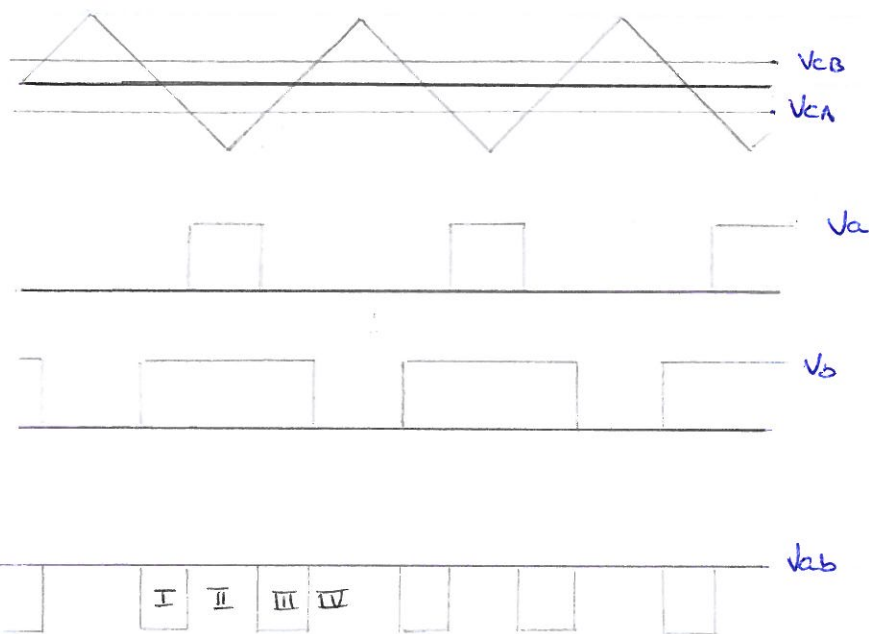


iv) I

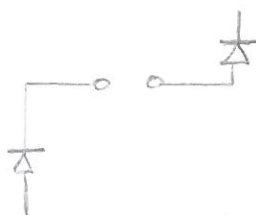


II




III

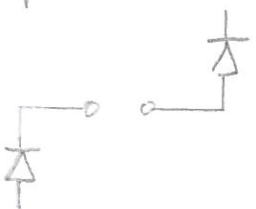

IV

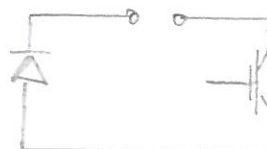

9. i)

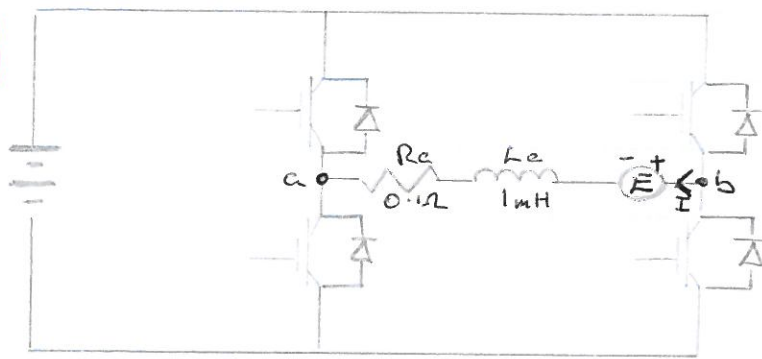


ii) a)  $V_{ab} = k\omega + I_a R_e$   
 $V_{ab} = -23.44 \text{ V}$

b)  $d = \frac{V_{cb}}{V_a} = -0.558$   
 $d_A = 0.22 \quad d_B = 0.78$


c)  $V_c = dV_{tri}$   
 $= -1.675 \text{ V}$

d)  $\Delta I_{Lpp} = \frac{V_{cd}}{2f_{sw}L}$   
 $= 0.259 \text{ A}$

iii)

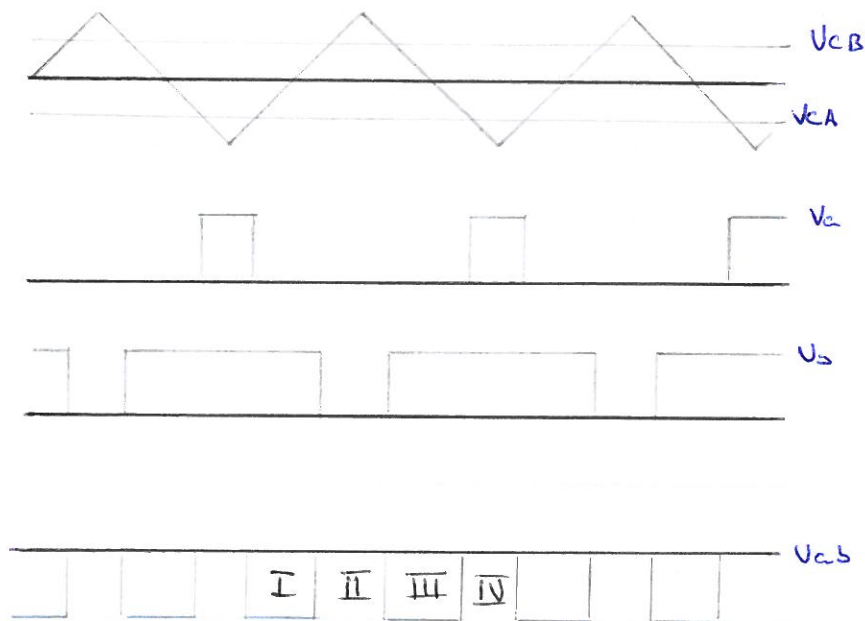


iv) I

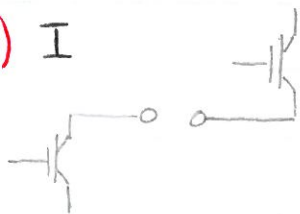

II




III

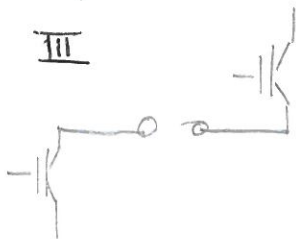

IV



10i)

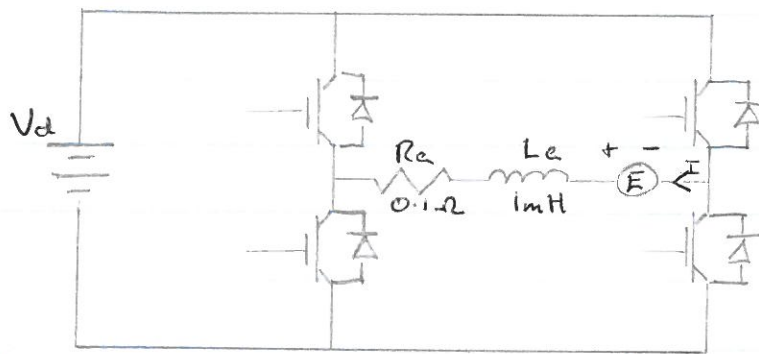

ii) a  $V_{eb} = K\omega + R_e I$

$V_{eb} = 18.44 \text{ V}$


b)  $d = 0.439$

$d_A = 0.72 \quad d_B = 0.28$


c)  $V_c = dU_{tri} = 1.317 \text{ V}$

d)  $\Delta I_{Lp-p} = 0.259 \text{ A}$


iii)

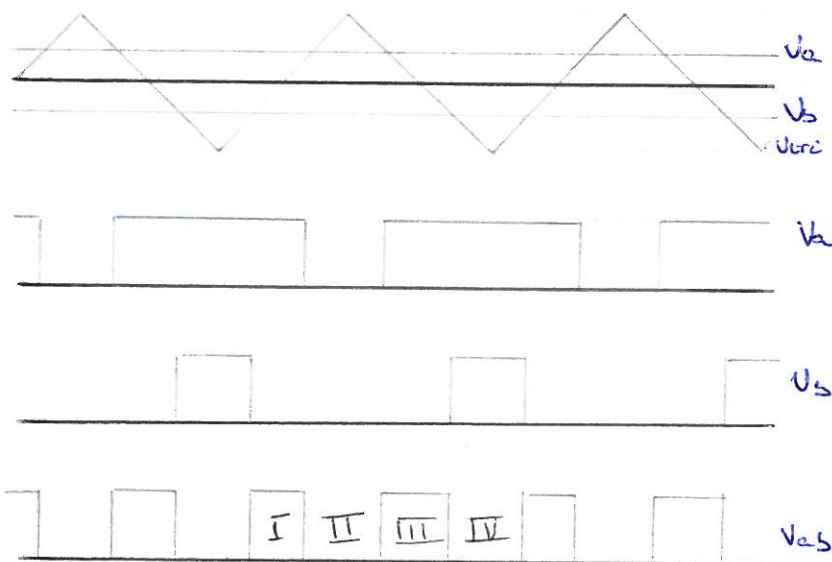


iv) I

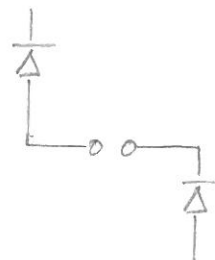

II

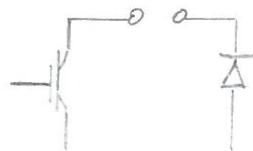


III

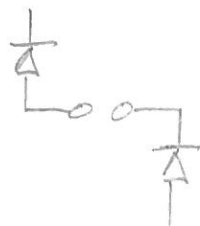

IV



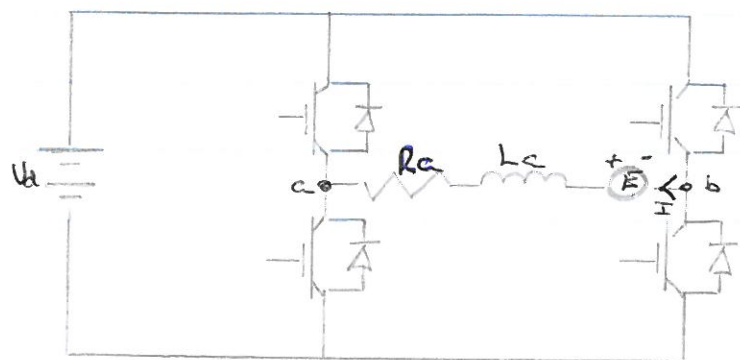

$$R_c = 0.1 \Omega$$

$$f_{sw} = 20 \text{ kHz}$$

$$V_{tri} = 5 \text{ V}$$

$$V_d = 12 \text{ V}$$

$$E = kV_d = 5.5 \text{ V}$$

$$I = \frac{I}{k} = 10 \text{ A}$$

$$i) \quad e) \quad V_{ab} = E - R_c I$$

$$= 4.5 \text{ V}$$

$$b) \quad d = 0.375$$

$$d_A = 0.688 \quad d_B = 0.312$$

$$c) \quad V_c = d V_{tri}$$


$$= 1.875 \text{ V}$$

$$d) \quad \Delta I_{Lp-p} = 70.3 \text{ mA}$$

$$ii) \quad I_{QRMSu} = \sqrt{d_A} I_a = 8.29 \text{ A} \quad I_{QRMSL} = \sqrt{1-d_A} I_a = 5.59 \text{ A}$$

$$I_{QAUGu} = d_A I_a \quad I_{QAUGL} = (1-d_A) I_a$$

12.

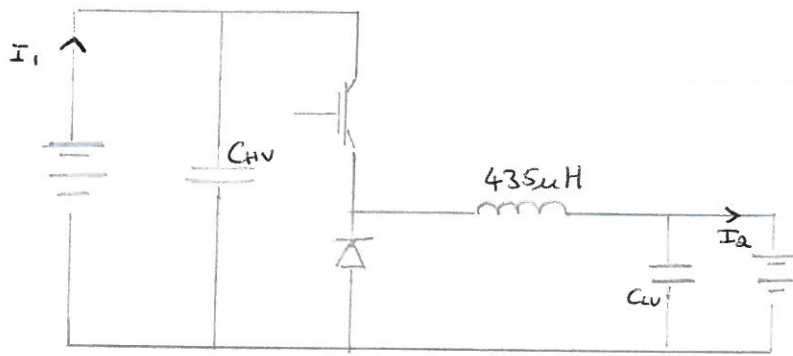

$$P = 20 \text{ kW}$$

$$I_1 = 40 \text{ A}$$

$$I_2 = 100 \text{ A}$$

$$d = 0.4$$

$$\Delta I_{L(p-p)} = \frac{(V_{HV} - V_{LV})d}{f_{sw} L} = 27.59 \text{ A}$$

$$i_{CLV} = \frac{\Delta I_{p-p}}{\sqrt{2}} = 7.96 \text{ A}$$

$$I_{Lrms} = \sqrt{100^2 + 7.96^2} = 100.3 \text{ A}$$

$$I_{Qu rms} = \sqrt{d} I_{Lrms} = 63.44 \text{ A}$$

$$I_{Qu avg} = d I_{Lrms} = 40.12 \text{ A}$$

$$I_{DL rms} = \sqrt{1-d} I_{Lrms} = 77.7 \text{ A}$$

$$I_{DL avg} = (1-d) I_{Lrms} = 60.18 \text{ A}$$

$$P_{CHV} =$$

$$\text{ii) c) } P_{IGBT} = V_{CE} I_{Qavg} + I_{Qrms}^2 R_{CE}$$


$$= 140 \text{ W}$$

$$\text{b) } P_{DIODE} = V_F I_{Davg} + I_{Drms}^2 R_{CE}$$

$$= 120 \text{ W}$$



13.

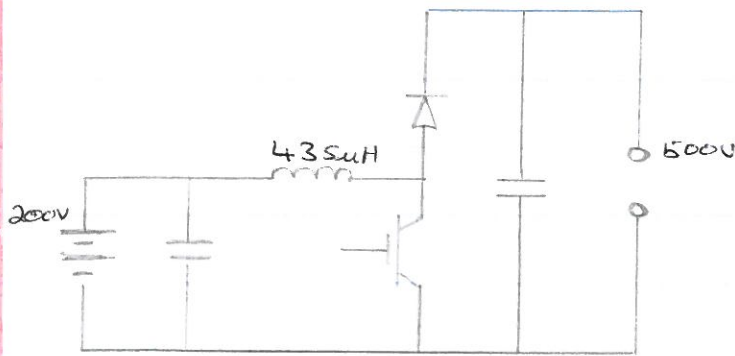

$$P = 20 \text{ kW}$$

$$I_i = 100 \text{ A}$$

$$I_o = 40 \text{ A}$$

$$d = 1 - \frac{V_o}{V_i} = 0.6$$

$$\Delta I_{Lp-p} = 27.59 \text{ A}$$

$$i_{ew} = 7.96 \text{ A}$$

$$I_{Lrms} = \sqrt{100^2 + 7.96^2} = 100.3 \text{ A}$$

$$I_{Qrms} = \sqrt{d} I_L = 77.7 \text{ A}$$

$$I_{Qavg} = 60.18 \text{ A}$$

$$I_{Drms} = 63.44 \text{ A}$$


$$I_{DAvg} = 40.12 \text{ A}$$

$$I_{Ctu} = \sqrt{I_{Qavg}^2 + I_{DAvg}^2} = 49.24 \text{ A}$$

$$P_{IGBT} = V_{CE} I_{Qavg} + R_{CE} I_{Qrms}^2 = 210 \text{ W}$$

$$P_{DIODE} = V_F I_{DAvg} + R_{CE} I_{Drms}^2 = 80 \text{ W}$$

14.

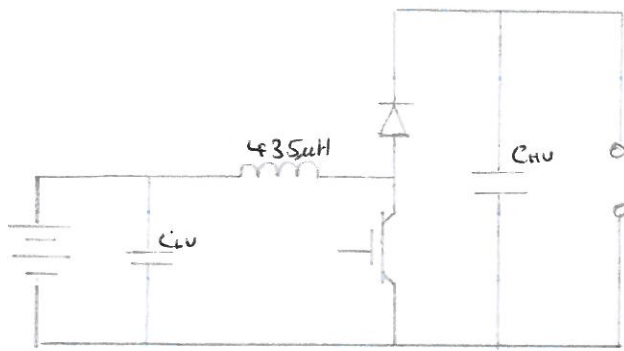

$$P = 10 \text{ kW}$$

$$I_i = 50 \text{ A}$$

$$I_o = 20 \text{ A}$$

$$d = 0.6$$

$$\Delta I_{Lp-p} = 27.59 \text{ A}$$

$$i_{CLU} = 7.96 \text{ A}$$

$$I_{Lrms} = \sqrt{50^2 + 7.96^2} = 50.63 \text{ A}$$

$$I_{Qrms} = 39.22 \text{ A}$$

$$I_{Qavg} = 30.38 \text{ A}$$

$$I_{Drms} = 32 \text{ A}$$

$$I_{DAvg} = 20.25 \text{ A}$$


$$i_{CHV} = \sqrt{32^2 - 20^2} = 24.98 \text{ A}$$

$$P_{IGBT} = 91 \text{ W}$$

$$P_{DIODE} = 35.5 \text{ W}$$



15.

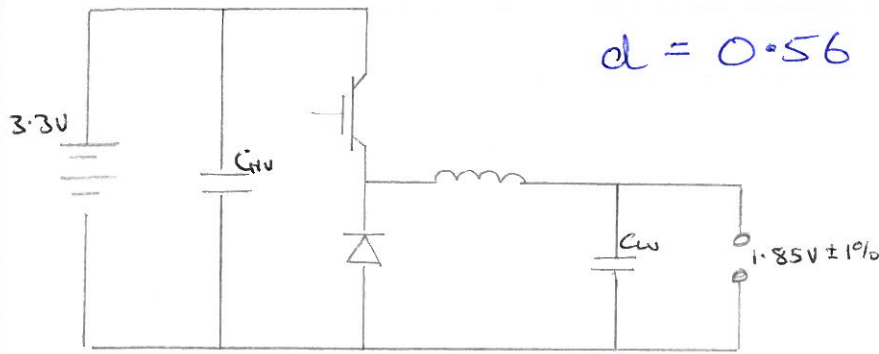

$$d = 0.56$$

$$P = 0.111 \text{ W}$$

$$I_o = 60 \text{ mA}$$

$$I_i = 33.6 \text{ mA}$$

$$f_{sw} = 500 \text{ kHz}$$

$$\Delta I_{L-p-p} = 12 \text{ mA} = \frac{AVd}{f_{sw} L}$$

$$L = 135 \mu\text{H}$$

$$\Delta V = 37 \text{ mV}$$

$$Q = \frac{\Delta C}{\Delta V} = \frac{\Delta I_{p-p}}{8f_{sw} \Delta V} = 81 \text{ nF}$$

$$I_{CLV} = 3.46 \text{ mA}$$

$$I_{Lrms} = 60.1 \text{ mA}$$

$$I_{Qrms} = 44.98 \text{ mA}$$

$$I_{QAVG} = 33.66 \text{ mA}$$

$$I_{Drms} = 39.87 \text{ mA}$$

$$I_{DAVG} = 26.44 \text{ mA}$$

$$I_{CHV} = \sqrt{I_{Qrms}^2 + I_i^2}$$


$$= 29.9 \text{ mA}$$

$$P_{MOSFET} = 1 \text{ mW}$$

$$P_{DIODE} = 10.7 \text{ mW}$$

$$P_{MOSL} = 795 \mu\text{W}$$

16.

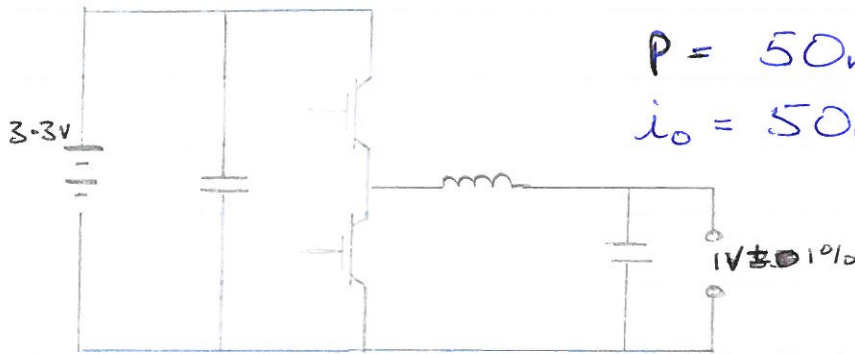

$$P = 50 \text{ mW}$$

$$i_o = 50 \text{ mA} \quad i_L = 15.15 \text{ mA}$$

$$d = 0.303$$

$$f_{sw} = 1 \text{ MHz}$$

$$\Delta I_{Lp-p} = 10 \text{ mA} = \frac{\Delta V_d}{f_{sw} L}$$

$$L = 69.7 \mu\text{H}$$

$$C = \frac{\Delta Q}{\Delta V} = \frac{\Delta I_{p-p}}{8 f_{sw} \Delta V} \Rightarrow \Delta V = 20 \text{ mV}$$

$$C = 62 \text{ nF}$$

$$I_{CLV} = 2.89 \text{ mA}$$

$$I_{Lrms} = 50.1 \text{ mA}$$

$$I_{Qrms} = 27.58 \text{ mA}$$

$$I_{QAVG} = 15.18 \text{ mA}$$

$$I_{Qrms} = 41.83 \text{ mA}$$

$$I_{QAVG} = 34.92 \text{ mA}$$



$$I_{CHV} = 23 \text{ mA}$$

$$P_{QU} = 380 \mu\text{W}$$

$$P_{QL} = 875 \mu\text{W}$$

$$P_Q = 12.5 \times 10^{-4} \text{ W}$$

17

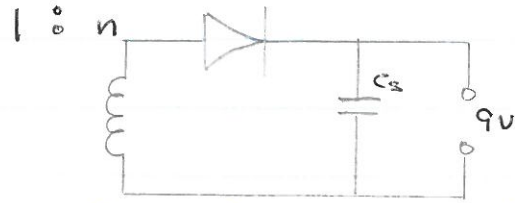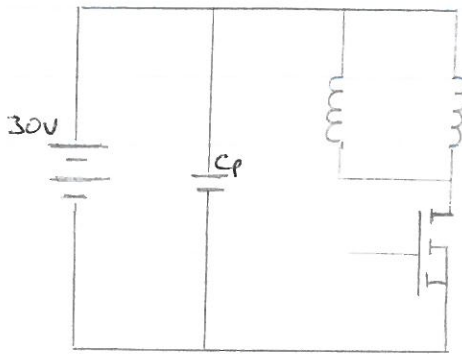

$$n = \frac{1}{2} \quad L = 50 \mu\text{H} \quad f_{sw} = 200 \text{ kHz}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = n \frac{d}{1-d} \Rightarrow \frac{V_o}{V_i} - \frac{V_o}{V_i} d = nd$$

$$d = \frac{\frac{V_o}{V_i}}{\frac{V_o}{V_i} + n} = \frac{V_o}{V_o + nV_i} = 0.375$$


$$\Delta I_{p-p} = \frac{V_i d}{f_{sw} L} = 1.125 \text{ A}$$

$$P_o = 27 \text{ W} \Rightarrow I_o = 3 \text{ A} \quad I_L = 0.9 \text{ A}$$

$$I_{Q_{avg}} = \frac{0.9}{d} = 2.4 \text{ A}$$

$$I_{Q_{min}} = 1.8375 \text{ A}$$


$$I_{Q_{max}} = 2.9625 \text{ A}$$

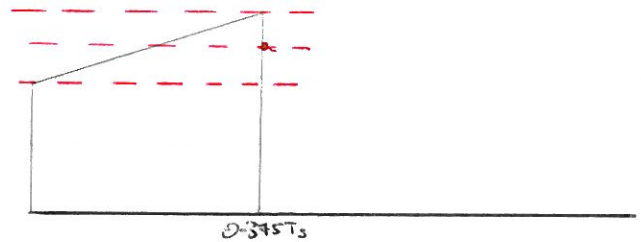

$$I_{D_{avg}} = 4.8 \text{ A}$$

$$I_{Q_{min}} = 3.675 \text{ A}$$

$$I_{Q_{max}} = 5.925 \text{ A}$$

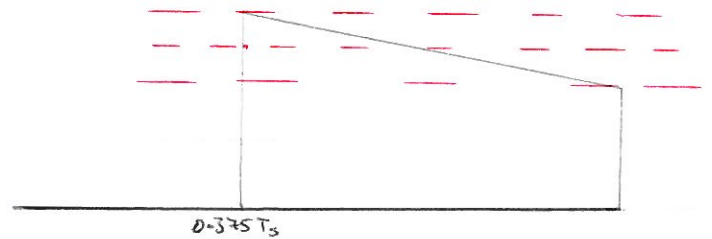

$$\text{CCM: } I_{Q_{min}} = 0 = I_{D_{min}}$$


$$I_{Q_{max}} = 1.125 \text{ A}$$

$$I_{D_{max}} = 2.25 \text{ A}$$

$$I_{D_{avg}} = 1.125 \text{ A}$$


$$I_o = 0.703 \text{ A}$$

$$P = 6.3 \text{ W}$$

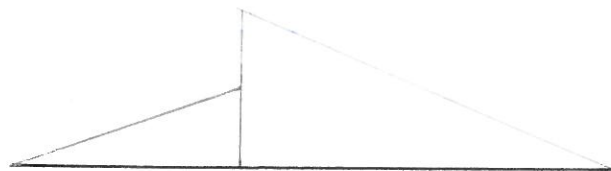

$$V_{sw} = V_i + \frac{V_o}{n} = 48 \text{ V}$$

19.

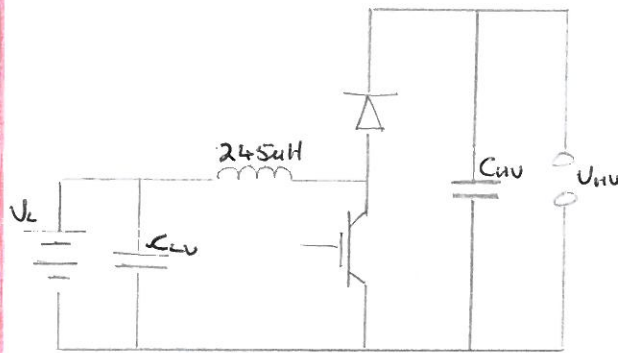

$$P = 30 \text{ kW}$$

$$V_{LV} = 288 \text{ V}$$

$$V_{HV} = 650 \text{ V}$$

$$d = 0.557$$

$$I_L = 104.17 \text{ A}$$

$$I_o = 46.15 \text{ A}$$

$$I_{Lrms} = 105.87 \text{ A}$$

$$I_{Qrms} = 79 \text{ A}$$

$$I_{DAVG} = 58.97 \text{ A}$$

$$I_{Drms} = 70.47 \text{ A}$$

$$I_{DAVG} = 46.9 \text{ A}$$

$$I_{CHV} = 53.26 \text{ A}$$



$$\Delta I_{p-p} = 65.46 \text{ A}$$

$$i_{CLV} = 18.9 \text{ A}$$

$$P_a = 210 \text{ W}$$

$$P_b = 95.2 \text{ W}$$

20.

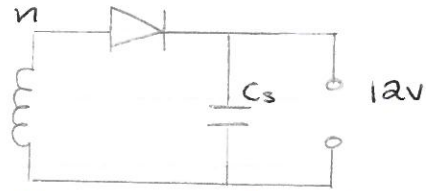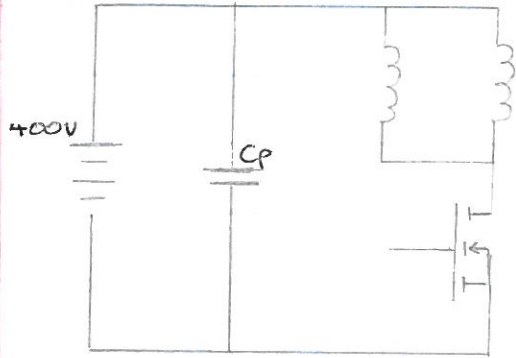

$$P_o = 20-60 \text{ W}$$

$$f_{sw} = 40 \text{ kHz}$$

$$d \leq 0.45 \Rightarrow n = \left( \frac{V_o}{V_i} \right) \left( \frac{1}{1-d} \right)$$

$$n = 0.036$$

$$\Delta I_{p-p} = \frac{V_i d}{f_{sw} L}$$

$$\text{CCM: } I_{Qmin} = 0 = I_{Dmin}$$

$$I_{QAVG} = \frac{\Delta I_{p-p}}{2} = \frac{I_{in}}{d}, \quad I_{inmin} = \frac{20}{V_i} = 50 \text{ mA}$$

$$I_{QAVG} = 111 \text{ mA}$$



$$\Delta I_{p-p} = 222 \text{ mA} = I_{Qmax}$$

$$L = 20.3 \text{ mH}$$

$$I_{O} = 1.67 \text{ A}$$

$$I_{Davg} = 3.03 \text{ A}$$

21

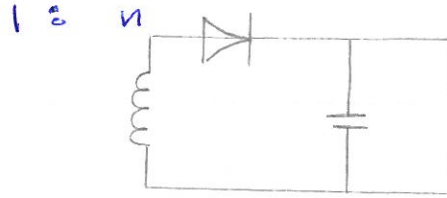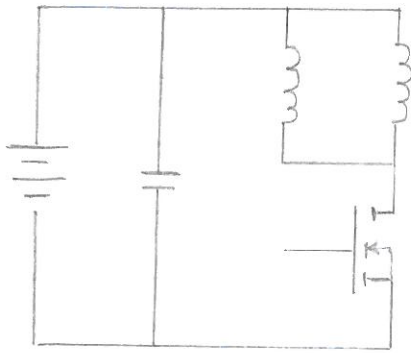

$$n=1$$

$$V_o = 12$$

$$V_i = 12-24V$$

$$P_o = 6-60W$$

$$f_{sw} = 200kHz$$

$$\left(\frac{d}{1-d}\right)^n = \frac{V_o}{V_i}$$

$$d = \frac{V_o}{V_o + nV_i}$$

$$L = \frac{V_i d}{\Delta I_{p-p} f_{sw}}$$

$$CCM \Rightarrow I_{Qmin} = 0 = I_{Qmin}$$

$$\Delta I_{p-p} = 2 I_{Qavg} = 2 \frac{I_{in}}{d}$$

$$\text{Max } I_{in} = 5A$$

$$d = 0.5$$

$$\Delta I_{p-p} = 20A$$

$$L = 1.5\mu H$$